Computer architecture and logic design

Sawaira saeed

2022-BSE-067

Rabia Batool

2022-BSE-064

Hafsah tahir

2022-BSE-052

Group#B

Lab 4

Submitted to Sir Shoaib

Half Adder

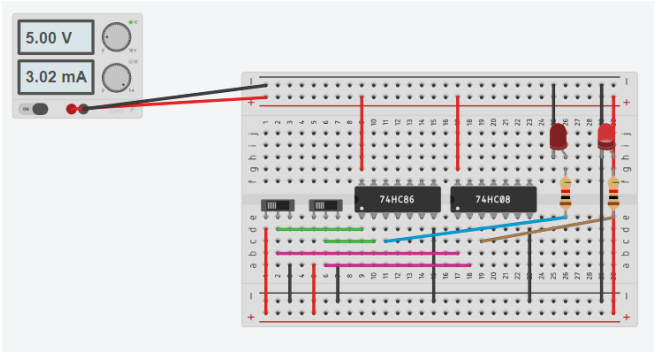
5.00 V
3.02 mA
74HC86
74HC08

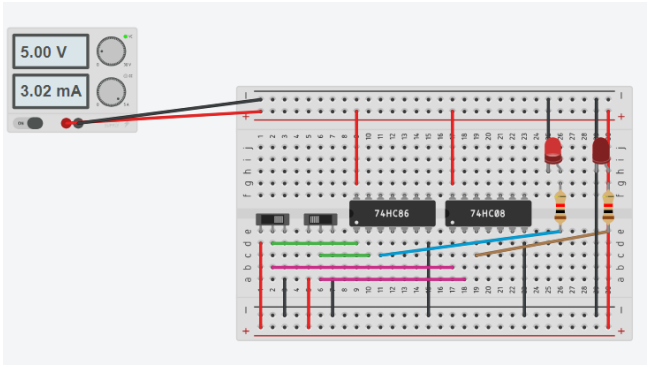
5.00 V
3.02 mA
74HC86
74HC08

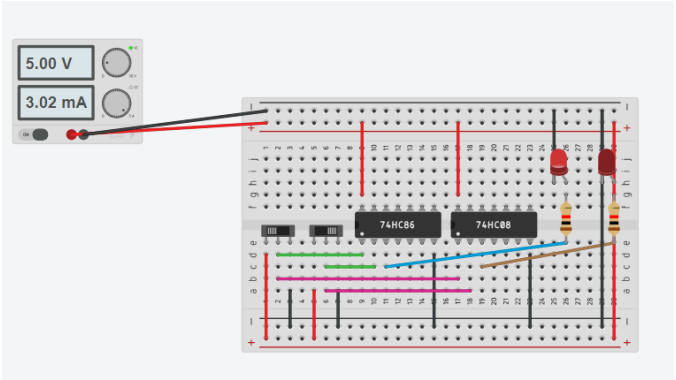
5.00 V
3.02 mA
74HC86
74HC08

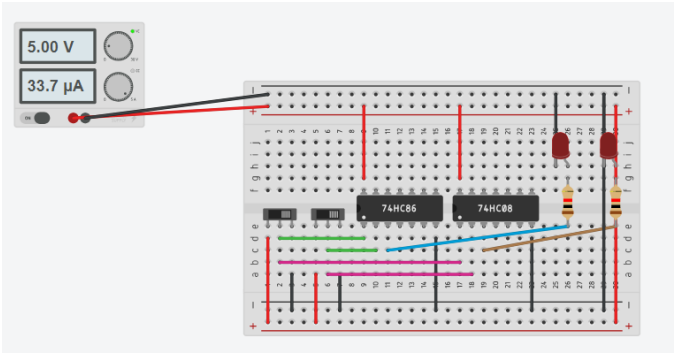
5.00 V
33.7 µA
74HC86
74HC08

FULL ADDER

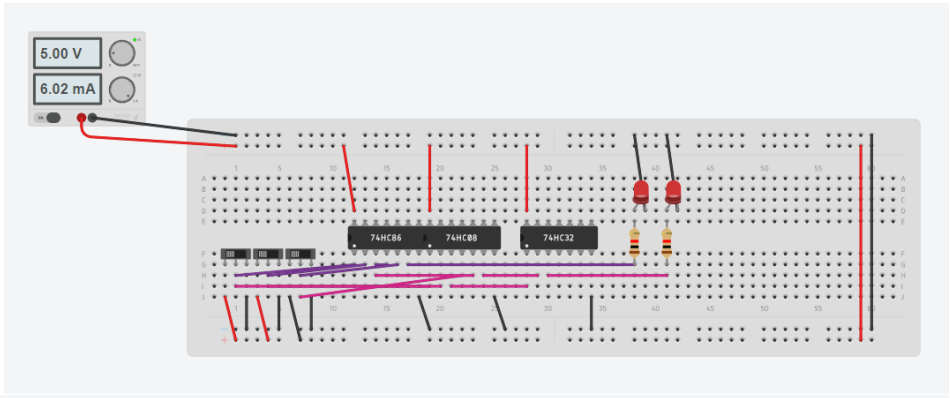
5.00 V
6.02 mA
74HC86
74HC08
74HC32

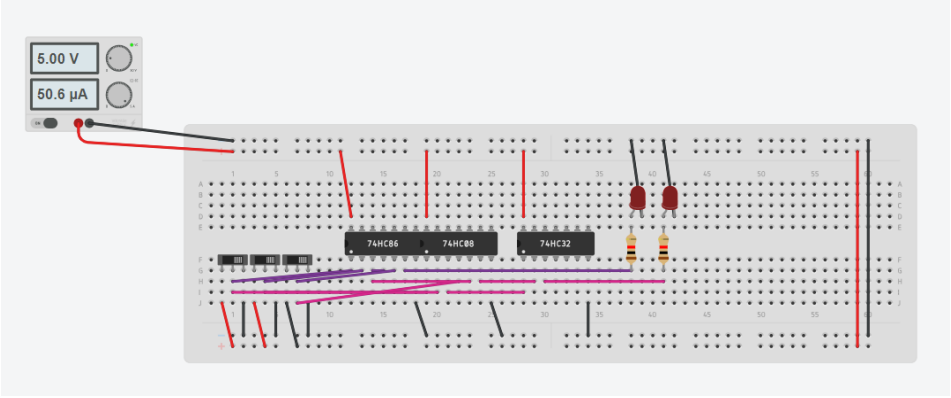
5.00 V
50.6 µA
74HC86
74HC08
74HC32

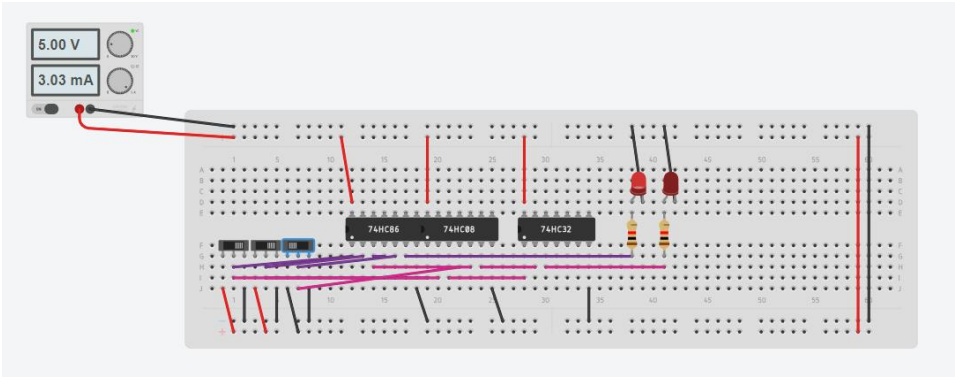
5.00 V
3.03 mA
74HC86
74HC08
74HC32

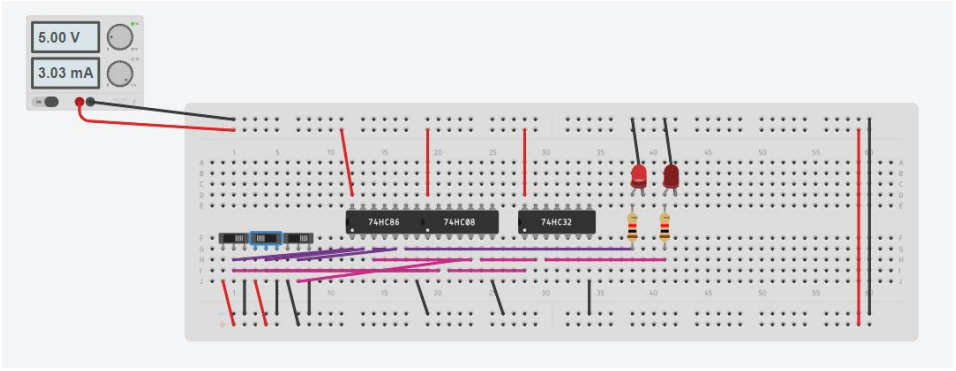
5.00 V
3.03 mA
74HC86
74HC08
74HC32

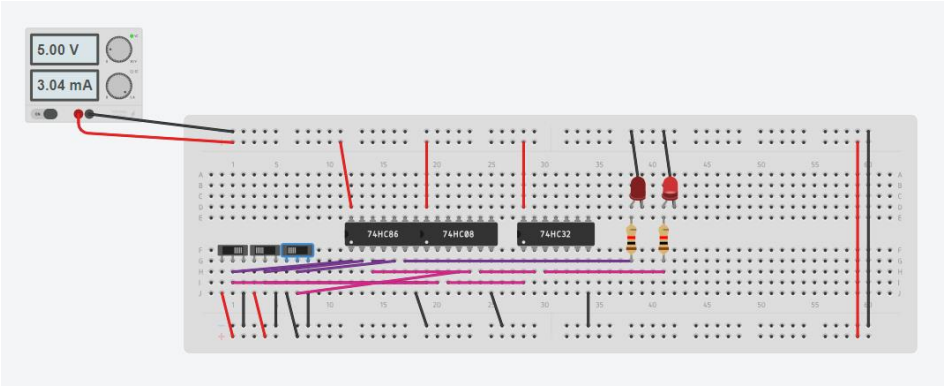
5.00 V
3.04 mA
74HC86
74HC08
74HC32

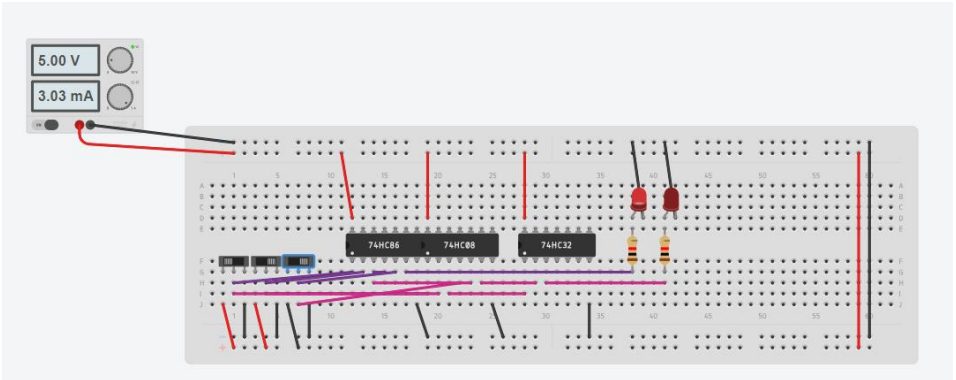
5.00 V
3.03 mA
74HC86
74HC08
74HC32

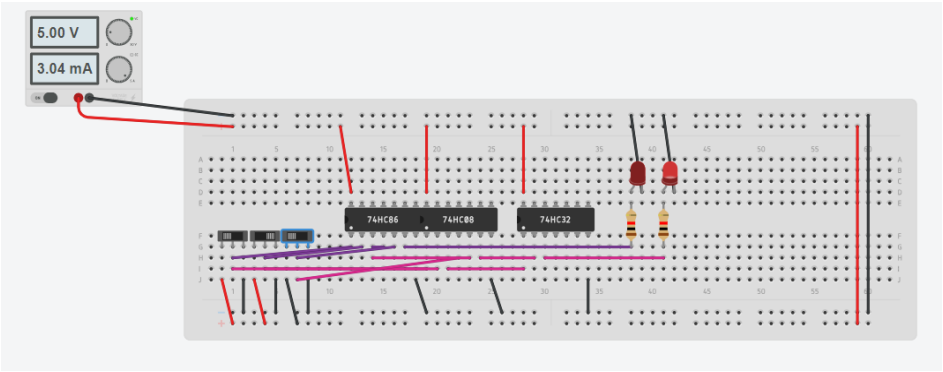
5.00 V
3.04 mA
74HC86
74HC08
74HC32

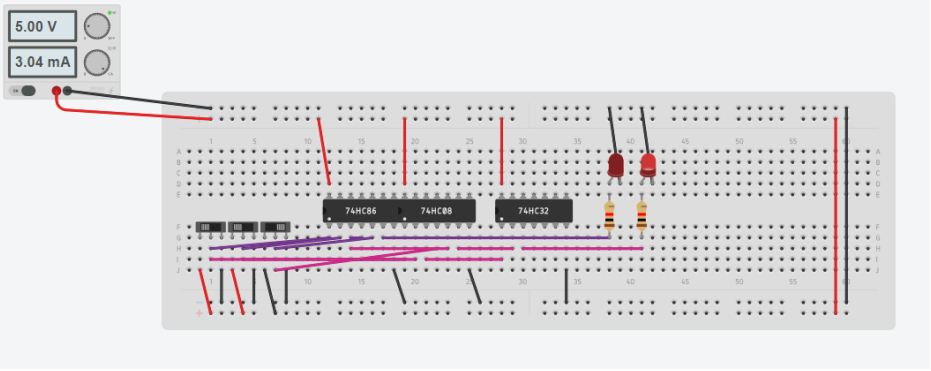
5.00 V
3.04 mA
74HC86
74HC08
74HC32